T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR MİMARİSİ DERSİ 2021-2022 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI

28.03.2022, Pazartesi Saat: 15:00

Süre: 50 dakika

Not: Sadece 3 soru çözülecektir. Her bir soru 40 puandır. Sorular öğrencide kalacaktır.

Soru 1: $F \leftarrow A * B - C / (D + E)$ fonksiyonu ile verilen işlemi yapan programı

- a) Sıfır adres buyruklu komut kümesi olan bir dil ile yazınız.
- b) Bir adres buyruklu komut kümesi olan bir dil ile yazınız.
- c) İki adres buyruklu komut kümesi olan CISC mimari kullanan bir dil ile yazınız.
- d) İki adres buyruklu komut kümesi olan RISC mimari kullanan bir dil ile yazınız.

Soru 2: Fonksiyon tablosu yanda verilen n bitlik ALU devresinin bir bitlik kısmını 8x1 Multiplexer, Full Adder ve en az sayıda kapı elemanı kullanarak tasarlayınız.

S_2	S_1	S_0	F
0	0	0	Shr A
0	0	1	Shl A
0	1	0	$A \wedge B$
0	1	1	$A \vee B$
1	0	0	$A \oplus B$
1	0	1	Ā
1	1	0	A + B
1	1	1	A - B

Soru 3: İki tane 4 bitlik ikili toplayıcı ve en az kapı elemanı kullanarak 4*3'lük çarpma devresini gerçekleyiniz. A dört bit yani $A = a_3 a_2 a_1 a_0$ ve B üç bit yani $B = b_2 b_1 b_0$ olacak.

Soru 4: Aşağıdaki şartları sağlayan merkezi işlemci biriminin (MİB) blok şemasını çiziniz. MİB içinde 1 tane ALU, 3 tane yazaç ve 3 tane seçici bulunsun. ALU 5 tane kontrol girişine sahip olsun. Kontrol girdilerinin ne iş için kullanıldığı önemli değil. ALU, A ve B seçicileri yardımıyla hem girişten hem de yazaçlardan girdilerini alabilsin. ALU işlem sonucunu C seçicisi yardımıyla çıkışa veya istenilen yazaca aktarabilsin.

Bilgisayar Minarisi Dersi Ara Sinau Gözümleri 28.03.202





